
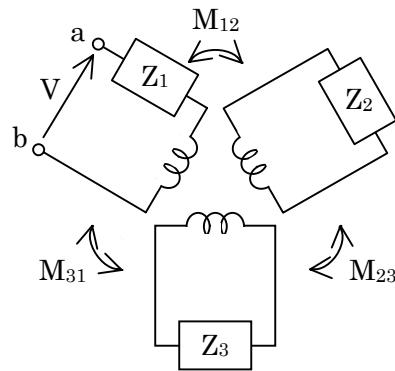


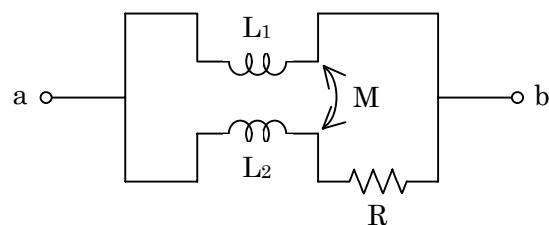1. 図のように 3 つの回路が互いに誘導結合しているとき、端子 ab から見た合成インピーダンス  $Z$  を求めよ。




$$[答] \quad Z = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 + \omega^2 (Z_1 M_{23}^2 + Z_2 M_{31}^2 + Z_3 M_{12}^2) - j 2\omega^3 M_{12} M_{23} M_{31}}{Z_2 Z_3 + \omega^2 M_{23}^2}$$

2. インダクタンス  $L_1, L_2$  および抵抗  $R$  を図の様に接続し、ab 間に周波数  $f[\text{Hz}]$  の正弦波電圧  $E$  を加えたとき、 $L_1$  と  $L_2$  の間に相互インダクタンス  $M$  を有するとすれば、 $L_1$  に流れる電流  $I_1$  と  $L_2$  に流れる電流  $I_2$  とが相等しく、かつその相差が  $\pi/2$  なる条件を求めよ。




$$[答] \quad L_1 = M \pm \frac{R}{\omega} \quad , \quad L_2 = M$$

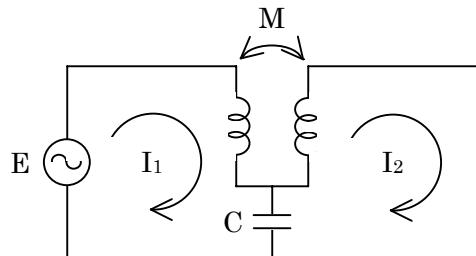3. 図のようなキャンベル(又はキャメル)のブリッジ回路において、 $I_2$ が 0 となるための条件を求めよ。




[答]  $C = \frac{1}{\omega^2 M}$

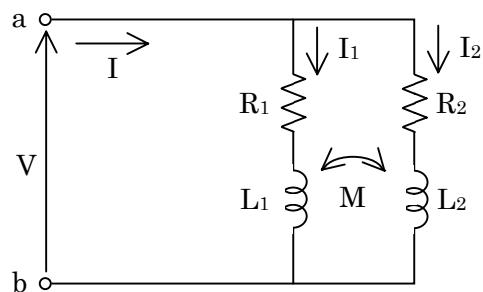4. 図に示すように抵抗  $R_1$ 、インダクタンス  $L_1$  なる回路と抵抗  $R_2$ 、インダクタンス  $L_2$  なる回路とを並列に接続し、その間に相互インダクタンス  $M$  がある場合に端子 ab に正弦波電圧  $V$  を加えた時に流れる電流  $I$  を求めよ。




[答]  $I = \frac{R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)}{R_1 R_2 - \omega^2(L_1 L_2 - M^2) + j(\omega L_2 R_1 + \omega L_1 R_2)} \cdot V$

5. 図のようなブリッジ回路の平衡条件を求めよ。

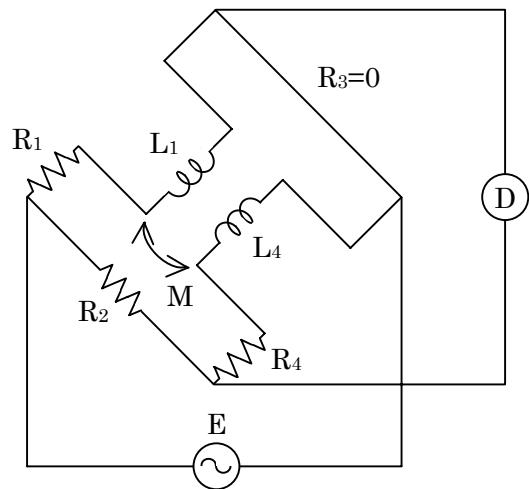


$$[\text{答}] \quad R_1 R_4 = \omega^2 (L_1 L_4 - M^2) \quad , \quad M R_2 = R_4 L_1 + R_1 L_4$$

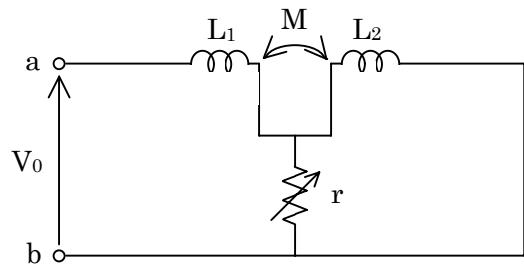
6. 図のような回路において抵抗  $r$  を加減するとき、これに通ずる電流のベクトル軌跡を描け。但し、 $V_0$  は一定な正弦波電圧、自己インダクタンス  $L_1$ 、 $L_2$ 、相互インダクタンス  $M$  は不変とする。



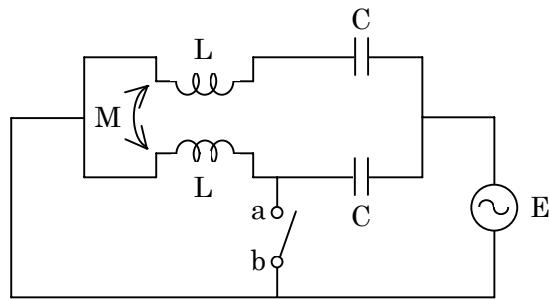7. 図のような交流回路において、ab 間を短絡しても ab 間に電流の流れない条件を求めよ。但し、L は自己インダクタンス、M は相互インダクタンス、C は静電容量、E は周波数  $f$  の正弦波交流電圧電源とし、定常状態を考えるものとする。



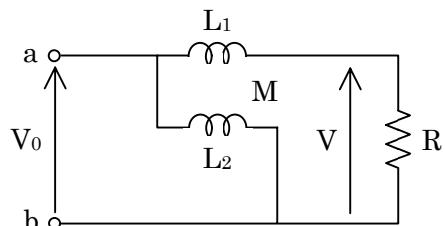8. 図のような回路に周波数  $f$  なる正弦波電圧  $V_0$  を加えた時、抵抗  $R$  の値がどのようにあっても、その端子電圧  $V$  と  $V_0$  とが同相となるための条件を求めよ。




$$[\text{答}] \quad M = \sqrt{L_1 L_2} \quad \text{ただし} \quad L_2 > L_1$$

9. 下図(a)、(b)の回路が等価であることを示せ。


但し、 $\sigma = L_1(1 - k^2)$

$$L_p = k^2 L_1$$

$$n = \frac{L_2}{M}$$

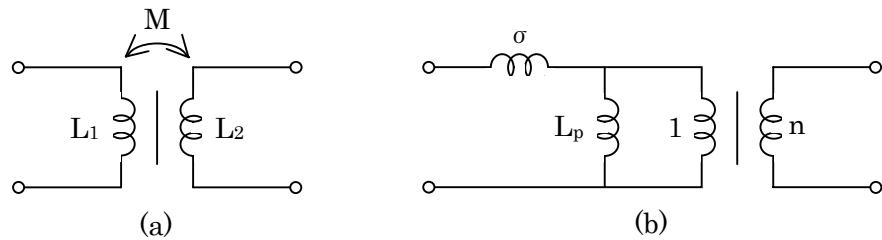


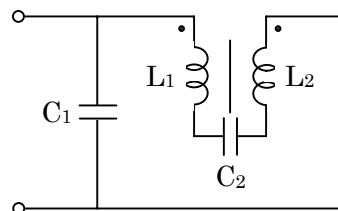10. 図の回路の二端子リアクタンスを求め、直列及び並列共振周波数を求めて、リアクタンス線図を描け。




## 11. 図の回路において

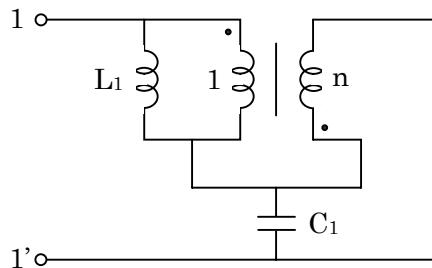- (1) 端子 1-1'から見た入力インピーダンスを求め、等価共振回路の L と C を求めよ。
  - (2) 共振周波数を求め、リアクタンス線図を描け。



12. 図(a)の変成器がある。

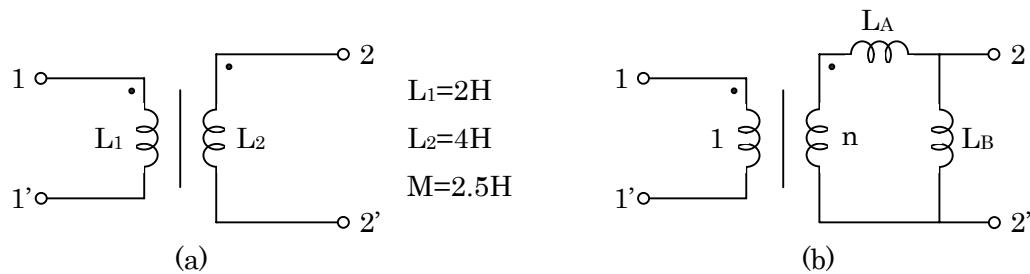- (1) これを同図(b)の等価回路で表わしたときの  $L_A$ 、 $L_B$ 、 $n$  を求めよ。
- (2) 端子 1-1'に  $3\mu F$  の容量をつけたとき、端子 2-2'から見たリアクタンスの直列及び並列共振周波数を求め、リアクタンス線図を描け。



13. 図(a)の三巻線変成器において

- (1)  $V_1$ 、 $V_2$ 、 $V_3$ 、 $I_1$ 、 $I_2$ 、 $I_3$  の関係式を作れ。
- (2) 同図(a)の変成器を用いて図(b)の回路を作ったときの 1-1'から見た等価回路を求めよ。

