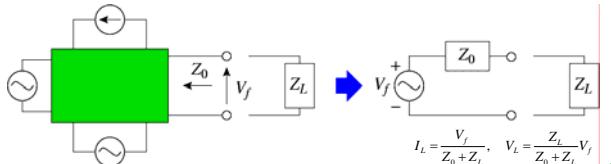



等価電源の定理

テブナンの定理




↑ 双対な法則

ノルトンの定理

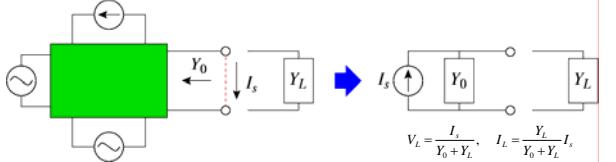


開放電圧の計算

・ V_1 のみがある場合

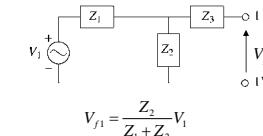


・ I_2 のみがある場合

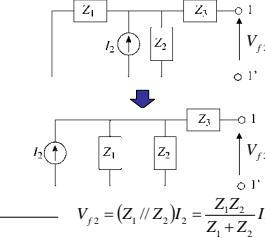

テブナン等価回路


$$V_f = V_{f1} + V_{f2} = \frac{Z_2(V_1 + Z_1 I_2)}{Z_1 + Z_2}$$

例) 図の端子 1-1' から見たテブナン等価回路を作る

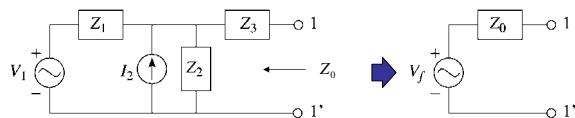

内部インピーダンスの計算


(電圧源は短絡、電流源は開放)

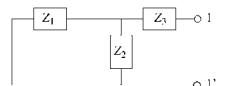

$$Z_0 = Z_3 + (Z_1 // Z_2) = Z_3 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$


$$= \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

例) 図の端子 1-1' から見たノルトン等価回路を作る

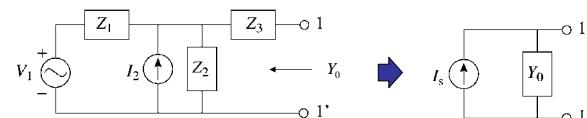

内部アドミタンスの計算

(電圧源は短絡、電流源は開放)

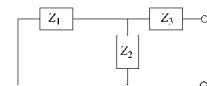

$$Y_0 = Y_3 // (Y_1 + Y_2) = \frac{(Y_1 + Y_2) Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}$$

